

ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

1. Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinin elemanı değildir?

- A) Ampul B) Duyu C) Direnç D) Pil

2. Elektrik enerjisinin dolaştığı yola ne denir?

- A) Pil B) Bağlantı kablosu C) Ampul D) Pil yatağı

3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde ampul yanmaz?

- A) Elektrik devresinde 3 pil varsa.
B) Elektrik devresinde 2 ampul varsa.
C) Elektrik devresinde 2 tane anahtar varsa.
D) Elektrik devresinde anahtar açıksa.

Basit elektrik devresi çiziniz.